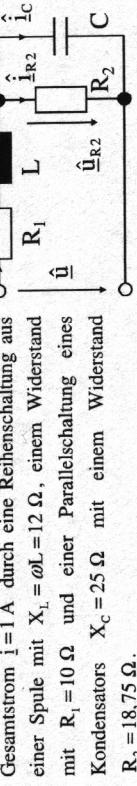


Lösung Aufgabe 1



Aufgabe 1 (12 Punkte):

In der rechten Abbildung ist eine Schaltung aus R_1 , R_2 sowie L und C gegeben. In der Schaltung fließt der Gesamtstrom $\hat{i} = 1 \text{ A}$ durch eine Reihenschaltung aus einer Spule mit $X_L = \omega L = 12 \Omega$, einem Widerstand mit $R_1 = 10 \Omega$ und einer Parallelschaltung eines Kondensators $X_C = 25 \Omega$ mit einem Widerstand $R_2 = 18,75 \Omega$.

Fragen:

1. Bestimmen Sie die Impedanz Z_{R2C} der Parallelschaltung von R_2 und C . (2 Punkte)
2. Bestimmen Sie \hat{U}_{R2} , \hat{i}_{R2} und \hat{i}_C . (5 Punkte)
3. Bestimmen Sie die Impedanz Z_{RL} der Reihenschaltung aus R_1 und L . (2 Punkte)
4. Bestimmen Sie die Gesamtspannung $\hat{U} = \hat{U} \cdot e^{j\varphi}$ und die Spannung \hat{U}_{R1} . (3 Punkte)

Lösung Aufgabe 2

Aufgabe 2 (5 Punkte):

Zur Überwachung der Temperatur eines Wassertanks wird ein temperaturabhängiger Messwiderstand R_ϑ vom Typ PT100 im rechts dargestellten elektrischen Netzwerk eingesetzt. Der Wert des Messwiderstands beträgt:

$$R_\vartheta = 100 \Omega \cdot \left(1 + 3,85 \cdot 10^{-3} \left(\frac{\vartheta - 273}{K} \right) \right)$$

(wobei ϑ die Temperatur in K ist. $0^\circ C$ entspricht 273 K.)

Der Widerstand soll von einem konstanten Meßstrom $I_k = 1 \text{ mA}$ durchflossen werden. Dazu wird eine Konstantstromquelle mit einem MOSFET verwendet.

Der MOSFET kann vollständig beschrieben werden durch:


$$\text{Steilheitskoeffizient } S = 0,1 \frac{A}{V^2}$$

Schwellspannung $U_{th} = 2 \text{ V}$

Der konstante Widerstand R_D hat den Wert 2000Ω und die konstante Versorgungsspannung U_V beträgt 12 V.


Fragen:

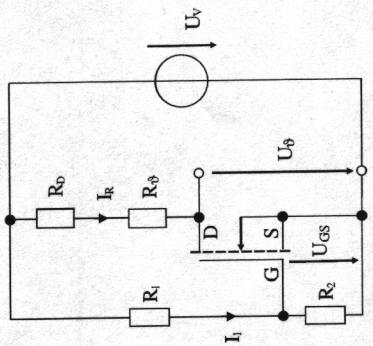1. Wie groß muss die Spannung U_{GS} eingestellt werden, damit der Strom I_k im Abschlußbereich fließt?
2. Beschreiben Sie die Temperatur-Abhängigkeit der Spannung $U_\vartheta = f\left(\frac{\vartheta - 273}{K}\right)$



Lösung Aufgabe 3:

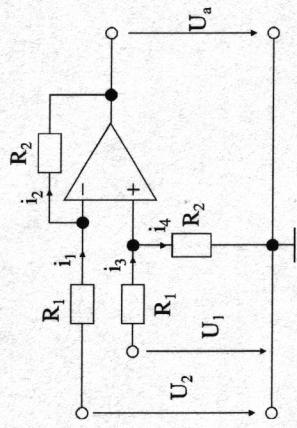Aufgabe 3 (9 Punkte):
Die Abbildung zeigt eine Subtrahierer-Schaltung mit gleich großen Widerständen im invertierenden und nichtinvertierenden Eingangskreis des idealen Operationsverstärkers.




Fragen:

1. Welche Eigenschaften eines idealen OPV sind für diese Schaltung relevant? (3 Punkte)
2. Geben Sie einen vollständigen Satz von Maschen- und Knotengleichungen zur Bestimmung der Verstärkung der Schaltung an. (5 Punkte)
3. Geben Sie U_a für den Fall, dass U_2 gleich Null ist, als Funktion von U_1 an. (1 Punkt)

Lösung Aufgabe 4:


Aufgabe 4 (10 Punkte):

Ein Leiter \mathfrak{R} wird auf den Leitern m_1 und m_2 (als Verbindungen) im homogenen Magnetfeld mit der Induktion $|\vec{B}| = B$ geführt. Gemäß Skizze wird der Leiter mit der Geschwindigkeit $|\vec{v}| = v$ bewegt, um die Strecke S zu überwinden.

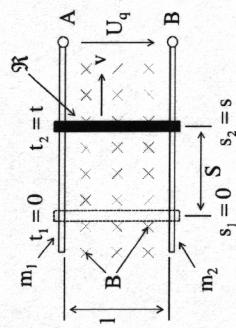


Fragen:

- Berechnen Sie die Spannung U_q an den Klemmen A und B. Der Leiter \mathfrak{R} hat die konstante Länge $l = 50$ mm. Die konstante homogene magnetische Flussdichte $|\vec{B}| = B$ beträgt $B = 1,2$ T. Die Geschwindigkeit $|\vec{v}| = v = 7,85 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ ist konstant. (7 Punkte)
- Bestimmen Sie die technische Stromflussrichtung im Leiter \mathfrak{R} mit Hilfe der Lorentzkraft $\vec{F}_L = Q(\vec{v} \times \vec{B})$ und der Coulombkraft $\vec{F}_C = Q\vec{E}$ für den Fall, dass $\vec{F}_L = \vec{F}_C$ gilt und zeichnen sie diese in die untere Abbildung ein. (3 Punkte)

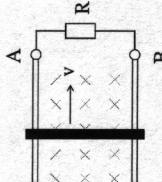

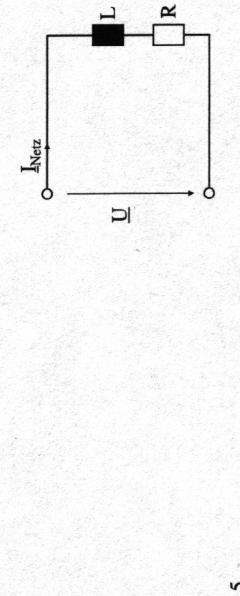4. Der Blindstromanteil I_B vom Strom $I_{\text{Netz}} = I_W + j \cdot I_B$ soll kompensiert werden, so dass der Wirkstromanteil I_W gleich dem Strom I_{Netz} ist. Durch welche Maßnahme können sie eine Kompensation erreichen? Ergänzen sie entsprechend das unten dargestellte Netzwerk. (1 Punkt)



- a. Geben sie die das Durchflutungsgesetz an! (1 Punkt)

- b. Geben Sie den elektrischen Widerstand eines leitenden Drahtstucks mit der Länge s und dem Querschnitt Q sowie dem spezifischen Leitfähigkeit κ in Längsrichtung an! (1 Punkt)

- c. Wie lässt sich die Kapazität eines idealen Plattenkondensators aus seinen geometrischen Größen und Materialkennwerten bestimmen? Benennen sie die verwendeten geometrischen Größen. (1 Punkt)

- d. Geben Sie die Induktivität einer langen Spule in Abhängigkeit von der Windungszahl w , der Querschnittsfläche Q und der Länge s an! (1 Punkt)


- e. Geben Sie den Zusammenhang zwischen Wirk-, Blind- und Scheinleistung an! (1 Punkt)

- f. Wie groß ist die Energie einer auf die Spannung U aufgeladenen Kapazität C ? (1 Punkt)


- g. Geben Sie die Spannungsteiler und die Stromteilerregel an! (2 Punkte)

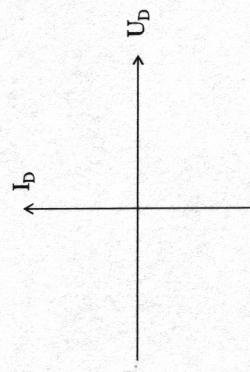Aufgabe 5 (14 Punkte):

- Fragen:
- Geben Sie das Ersatzschaltbild einer linearisierten Diode an und skizzieren Sie qualitativ die zugehörige linearisierte Kennlinie! (2 Punkte)



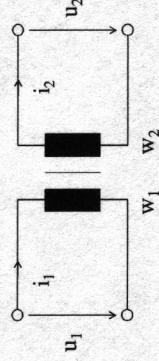- Skizzieren Sie das Ersatzschaltbild einer elektrisch erregten Gleichstrommaschine! (1 Punkt)




- Skizzieren Sie das Ersatzschaltbild einer elektrisch erregten Gleichstrommaschine! (1 Punkt)
- Skizzieren Sie das Ersatzschaltbild einer elektrisch erregten Gleichstrommaschine! (1 Punkt)
- Geben Sie u_2 und i_2 an, wenn u_1 , i_1 und das Verhältnis w_1/w_2 bekannt sind (idealere Transformator mit $u_1(t) \neq \text{konst.}$)! (2 Punkte)

3. Welche Bedingung muss bei einer abgeglichenen Messbrücke erfüllt sein?


- a) $R_1 = R_3$
 - b) $\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$
 - c) $U_{AB} = U$
- Zu jeder Frage ist nur eine Antwort richtig.
- Jede richtige Antwort wird mit einem Punkt gewertet. Falsche oder keine Antworten werden als null Punkte gewertet.
- Die Punkte werden addiert und pauschal 5 Punkte für zufällig richtige Antworten abgezogen, d. h. es können maximal 10 Punkte erreicht werden. Negative Gesamtergebnisse werden als 0 Punkte gewertet.
- Kreuzen Sie daher zu jeder Frage eine Antwort a, b oder c an (z.B. **X**).

Aufgabe 6 (10 Punkte):

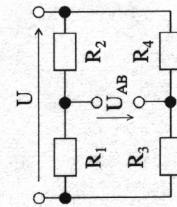


4. Bei der rechts dargestellten Funktion handelt es sich um

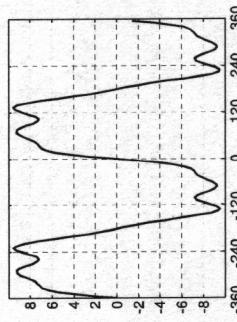- a) eine ungerade Funktion
- b) eine gerade Funktion
- c) eine elliptische Funktion




5. Dargestellt ist ein elektrisches Netzwerk, in dem drei Maschen (M_1, M_2, M_3) kenntlich gemacht worden. Welche Aussage trifft zu?

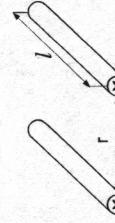- a) Das Netzwerk besitzt $z = 6$ Zweige und $k = 3$ Knoten.
- b) Die Gleichungen für M_1, M_2, M_3 sind linear unabhängig.
- c) Man benötigt ausschließlich $k-1 = 2$ Knotengleichungen zur vollständigen Berechnung.



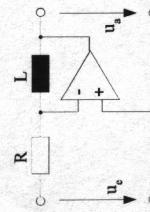
1. Zwei gerade Leiter der Länge l haben den Abstand r zueinander und werden in gleicher Richtung von den Strömen I_1 und I_2 durchflossen. Welche Aussage trifft zu?
- a) Die Leiter werden durch die magnetische Feldwirkung voneinander abgestoßen.
- b) Das magnetische Feld zwischen den Leitern löst sich für $I_1 = I_2$ nahezu aus.
- c) Die Kraft auf die beiden Leiter hängt nicht vom Abstand r ab.





2. Welche Funktion wird mit nebenstehender Operationsverstärkerschaltung bei sinusförmiger Eingangsspannung u_e realisiert?

- a) Hochpassfilter: $U_a = -\frac{j\omega L}{R} U_e$
- b) Frequenzabhängiger nichtinvertierender Verstärker: $U_a = \left(1 + \frac{R}{\omega L}\right) U_e$
- c) Integriator: $U_a = -\frac{\omega L}{R} \frac{1}{T} \int u_e \cdot dt$

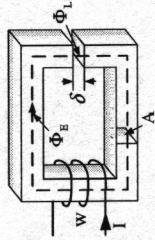9. Das nebenstehende Bild zeigt eine Spule mit w Windungen auf einem Eisenkern mit Luftspalt δ . Für die relative Permeabilität des Eisenkerns gilt $\mu_{\text{re}} \rightarrow \infty$. Welche Aussage über die Induktion B_δ im Luftspalt trifft zu?
- Je größer der Luftspalt δ umso größer die Induktion B_δ
 - Die Induktion B_δ hängt quadratisch vom Strom I ab.
 - $B_\delta = \frac{w \cdot I}{\delta} \cdot \mu_0$



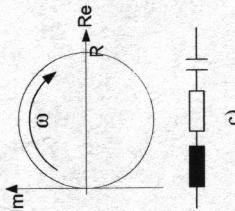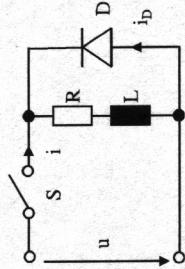6. Zur Zeit $t = t_0$ ist der Schalter S geschlossen und für den Strom i gilt: $i(t) = IA$. Zum Zeitpunkt $t_1 > t_0$ wird der Schalter S geöffnet. Welche Aussage über den Diodenstrom i_D trifft zu?
- Der Strom i_D ist immer gleich Null
 - Der Strom i_D strebt für $t \rightarrow \infty$ gegen 1 A.
 - Der Strom i_D springt auf 1 A und fällt anschließend genauso einer Exponentialfunktion für $t \rightarrow \infty$ auf 0 A ab.
7. Welche Aussage über die Grenzfrequenz eines Tiefpasses ist richtig?
- Bei der Grenzfrequenz ist Wert des Amplitudengangs im Bode-Diagramm um -3dB gesunken.
 - Die Grenzfrequenz entspricht der Bandbreite Δf .
 - Ein Tiefpass hat keine Grenzfrequenz.
8. Dargestellt ist eine Impedanz-Ortskurve bei Variation der Frequenz ω . Zu welcher Schaltung passt sie?
- -
 -
9. Durch welche Vierpolgleichung wird die nebenstehende invertierende Verstärkerschaltung (idealer OPV) beschrieben?
- $$\begin{bmatrix} u_a \\ i_e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -R_2 & 0 \\ 1 & R_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_e \\ i_a \end{bmatrix}$$
 - $$\begin{bmatrix} u_a \\ i_e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_2 & 0 \\ R_1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_e \\ i_a \end{bmatrix}$$
 - Keine der hier aufgeführten Gleichungen ist richtig.
10. Der dargestellte Transformator wird mit zeitlich sinusförmigen Spannungen und Strömen betrieben. Durch welche Vierpolgleichung wird der Transformator beschrieben?
- a) Ein Transformator kann nicht durch eine Vierpolgleichung beschrieben werden.
- b)
$$\begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} j\omega L_1 & j\omega M \\ j\omega M & j\omega L_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$
- c)
$$\begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{L_1^2}{M} & j\omega M \\ j\omega M & \frac{L_2^2}{M} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$
11. Durch welche Vierpolgleichung wird die nebenstehende invertierende Verstärkerschaltung (idealer OPV) beschrieben?
- a)
$$\begin{bmatrix} u_a \\ i_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_2 & 0 \\ -R_1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_e \\ i_a \end{bmatrix}$$
- b)
$$\begin{bmatrix} u_a \\ i_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_2 & 0 \\ R_1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_e \\ i_a \end{bmatrix}$$



6. Zur Zeit $t = t_0$ ist der Schalter S geschlossen und für den Strom i gilt: $i(t) = IA$. Zum Zeitpunkt $t_1 > t_0$ wird der Schalter S geöffnet. Welche Aussage über den Diodenstrom i_D trifft zu?
- Der Strom i_D ist immer gleich Null
 - Der Strom i_D strebt für $t \rightarrow \infty$ gegen 1 A.
 - Der Strom i_D springt auf 1 A und fällt anschließend genauso einer Exponentialfunktion für $t \rightarrow \infty$ auf 0 A ab.
7. Welche Aussage über die Grenzfrequenz eines Tiefpasses ist richtig?
- Bei der Grenzfrequenz ist Wert des Amplitudengangs im Bode-Diagramm um -3dB gesunken.
 - Die Grenzfrequenz entspricht der Bandbreite Δf .
 - Ein Tiefpass hat keine Grenzfrequenz.
8. Dargestellt ist eine Impedanz-Ortskurve bei Variation der Frequenz ω . Zu welcher Schaltung passt sie?
- -
 -
9. Durch welche Vierpolgleichung wird die nebenstehende invertierende Verstärkerschaltung (idealer OPV) beschrieben?
- $$\begin{bmatrix} u_a \\ i_e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -R_2 & 0 \\ 1 & R_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_e \\ i_a \end{bmatrix}$$
 - $$\begin{bmatrix} u_a \\ i_e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_2 & 0 \\ R_1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_e \\ i_a \end{bmatrix}$$
 - Keine der hier aufgeführten Gleichungen ist richtig.
10. Der dargestellte Transformator wird mit zeitlich sinusförmigen Spannungen und Strömen betrieben. Durch welche Vierpolgleichung wird der Transformator beschrieben?
- a) Ein Transformator kann nicht durch eine Vierpolgleichung beschrieben werden.
- b)
$$\begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} j\omega L_1 & j\omega M \\ j\omega M & j\omega L_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$
- c)
$$\begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{L_1^2}{M} & j\omega M \\ j\omega M & \frac{L_2^2}{M} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$
11. Durch welche Vierpolgleichung wird die nebenstehende invertierende Verstärkerschaltung (idealer OPV) beschrieben?
- a)
$$\begin{bmatrix} u_a \\ i_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_2 & 0 \\ -R_1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_e \\ i_a \end{bmatrix}$$
- b)
$$\begin{bmatrix} u_a \\ i_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_2 & 0 \\ R_1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_e \\ i_a \end{bmatrix}$$

15. Ein Mikrofon mit dem Innenwiderstand $R_i = 2M\Omega$ soll an einen Verstärker angeschlossen werden. Wie ist der Eingangswiderstand R_e des Verstärkers zu wählen, damit dem Mikrofon die maximale Leistung entnommen wird?
- Es sollte $R_e = 2M\Omega$ gewählt werden.
 - Es sollte R_e so klein wie möglich gewählt werden.
 - Es sollte R_e so groß wie möglich gewählt werden.

12. Wenn $\sigma(t)$ der Einheitsprung und $y(t=0) = 0$ ist, wie lautet dann die Laplace-Transformierte der Differentialgleichung $\dot{u} - \sigma(t) = R \cdot C \cdot \frac{dy(t)}{dt} + y(t)$?
- $\dot{u} - \frac{1}{s} = R \cdot C \cdot s \cdot Y(s) + Y(s)$
 - Die Differentialgleichung kann nicht transformiert werden, da der Einheitsprung $\sigma(t)$ nicht transformiert werden kann.
 - $\dot{u} \cdot s = R \cdot C \cdot \frac{1}{s} \cdot Y(s) + Y(s)$
13. Welche der Gleichungen im Laplacebereich korrespondiert mit der Differentialgleichung der Kondensatorspannung in der Schaltung?
-
- $U(s) = (RC \cdot s + 1) \cdot U_c(s)$
 - $U(s) = \frac{1}{RC \cdot s + 1} \cdot U_c(s)$
 - $U(s) = (C \cdot s + R) \cdot U_c(s)$
14. Welche Aussage über das Faltungsintegral trifft zu?
- Mit Hilfe des Faltungsintegrals kann für ein dynamisches System die Systemantwort $y(t)$ aus dem Eingangssignal $u(t)$ und der Impulsantwort $g(t)$ des Systems bestimmt werden.
 - Mit Hilfe des Faltungsintegrals können Funktionen vom Laplacebereich in den Zeitbereich transformiert werden.
 - Eine Faltung der Funktionen $g(t)$ und $u(t)$ im Zeitbereich entspricht einer Division $G(s)/U(s)$ im Laplacebereich.