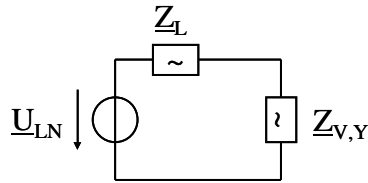


Lösung zur Klausur „Elektrische Energiesysteme“ vom 26.07.2010

Aufgabe 1

a)



$$\underline{Z}_{V,Y} = \frac{\underline{Z}_V}{3} = (3,33 + j1,67) \Omega$$

b)

$$\underline{I}_L = \frac{\underline{U}_{LN}}{\underline{Z}_L + \underline{Z}_{V,Y}} = \frac{400 \text{ V}}{(0,2 + j0,1 + 3,33 + j1,67) \Omega} = 101 \text{ A} \cdot e^{-j26,57^\circ}$$

$$U_{V,Y} = I_L \cdot Z_{V,Y} = 101 \text{ A} \cdot \sqrt{3,33^2 + 1,67^2} \Omega = 377,3 \text{ V}$$

$$U_V = U_{V,Y} \cdot \sqrt{3} = 377,3 \text{ V} \cdot \sqrt{3} = 653,5 \text{ V}$$

$$I_V = \frac{I_L}{\sqrt{3}} = \frac{101 \text{ A}}{\sqrt{3}} = 58,3 \text{ A}$$

c)

$$I_C = U_{LN} \cdot \omega \cdot C = 400 \text{ V} \cdot 100\pi \text{ s}^{-1} \cdot 10^{-4} \text{ F} = 12,56 \text{ A}$$

$$I_{vb} = \Im\{\underline{I}_{(L)}\} = 101 \text{ A} \cdot \sin 26,57^\circ = 45,2 \text{ A}$$

oder

$$I_{vb} = \Im\{\underline{I}_{(L)}\} = \Im\left\{\frac{\underline{U}_{LN}}{\underline{Z}_{V,Y}}\right\} = \Im\left\{\frac{400 \text{ V}}{(10/3 + j5/3)\Omega}\right\} = -\frac{400 \cdot 5/3}{(10/3)^2 + (5/3)^2} \text{ A} = -48 \text{ A}$$

$$\frac{I_{vb}}{I_C} = 3,6 \text{ bzw. } 3,8 \Rightarrow$$

3 Kondensatoren

d)


$$U_2' = \ddot{u} \cdot U_2 = \frac{w_1}{w_2} \cdot U_2$$

$$R_2' = \ddot{u}^2 \cdot R_2 = \left(\frac{w_1}{w_2}\right)^2 \cdot R_2$$

$$\underline{I}_g = \frac{1}{3} \cdot (\underline{a}^0 \cdot \underline{I}_1 + \underline{a}^2 \cdot \underline{I}_2 + \underline{a}^1 \cdot \underline{I}_3)$$

Aufgabe 2

a)

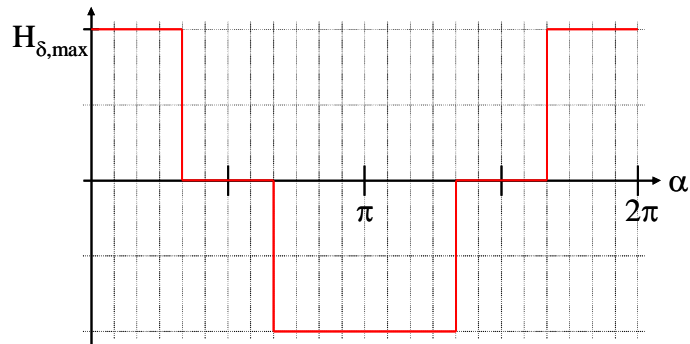

b)

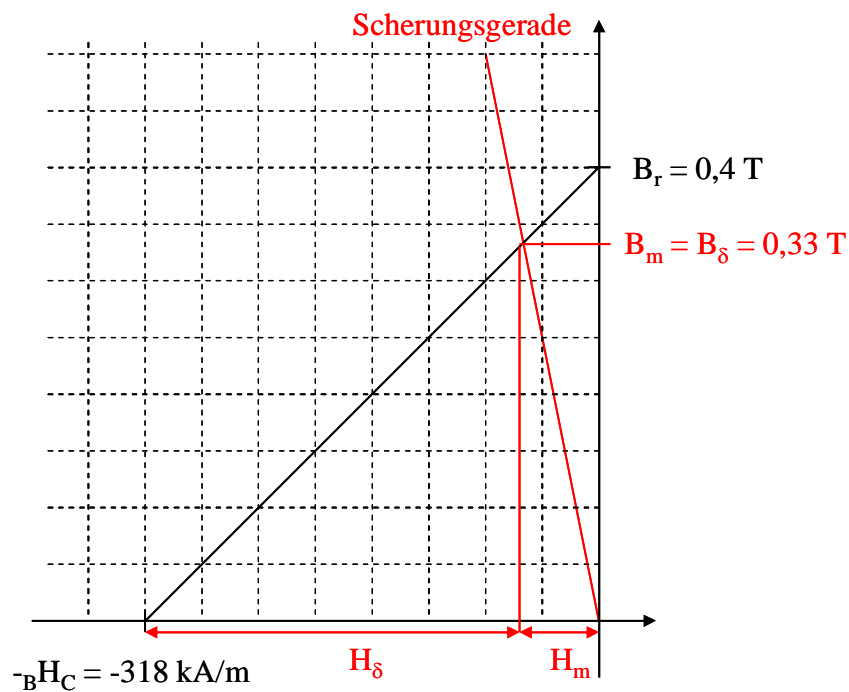


Diagramm mit optionaler graphischer Ermittlung

$$B_{\delta} = B_m = \frac{\mu_m \cdot \delta}{h_m} \cdot B_r = 0,33 \text{ T}$$

$$H_{\delta} = \frac{B_{\delta}}{\mu_0} = \frac{0,33 \text{ T} \cdot \text{Am}}{4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Vs}} = 265 \frac{\text{kA}}{\text{m}}$$

c)

$$n_0 = \frac{U_{aN}}{k\Phi} = 120 \text{ s}^{-1} = 7200 \text{ min}^{-1}$$

$$I_K = \frac{U_{aN}}{R_a} = \frac{12 \text{ V}}{20 \text{ m}\Omega} = 600 \text{ A}$$

$$M_{\text{in}} = \frac{k\phi}{2\pi} \cdot I_{\text{aN}} = 1,59 \text{ Nm}$$

d)


$$I_{\text{a}} = \frac{2\pi M_{\text{id}}}{k\phi} = 62,8 \text{ A}$$

$$U_{\text{a}} = U_{\text{i}} + R_{\text{a}} \cdot I_{\text{a}} = k\Phi \cdot n + R_{\text{a}} \cdot I_{\text{a}} = 0,1 \text{ Vs} \cdot \frac{5000 \text{ min}^{-1}}{60 \text{ s min}^{-1}} + 20 \text{ m}\Omega \cdot 62,8 \text{ A} = 9,59 \text{ V}$$

Vorwiderstand, Verstellung der Spannung über Netzgerät, Tiefsetzsteller o. ä.

Aufgabe 3:

a)

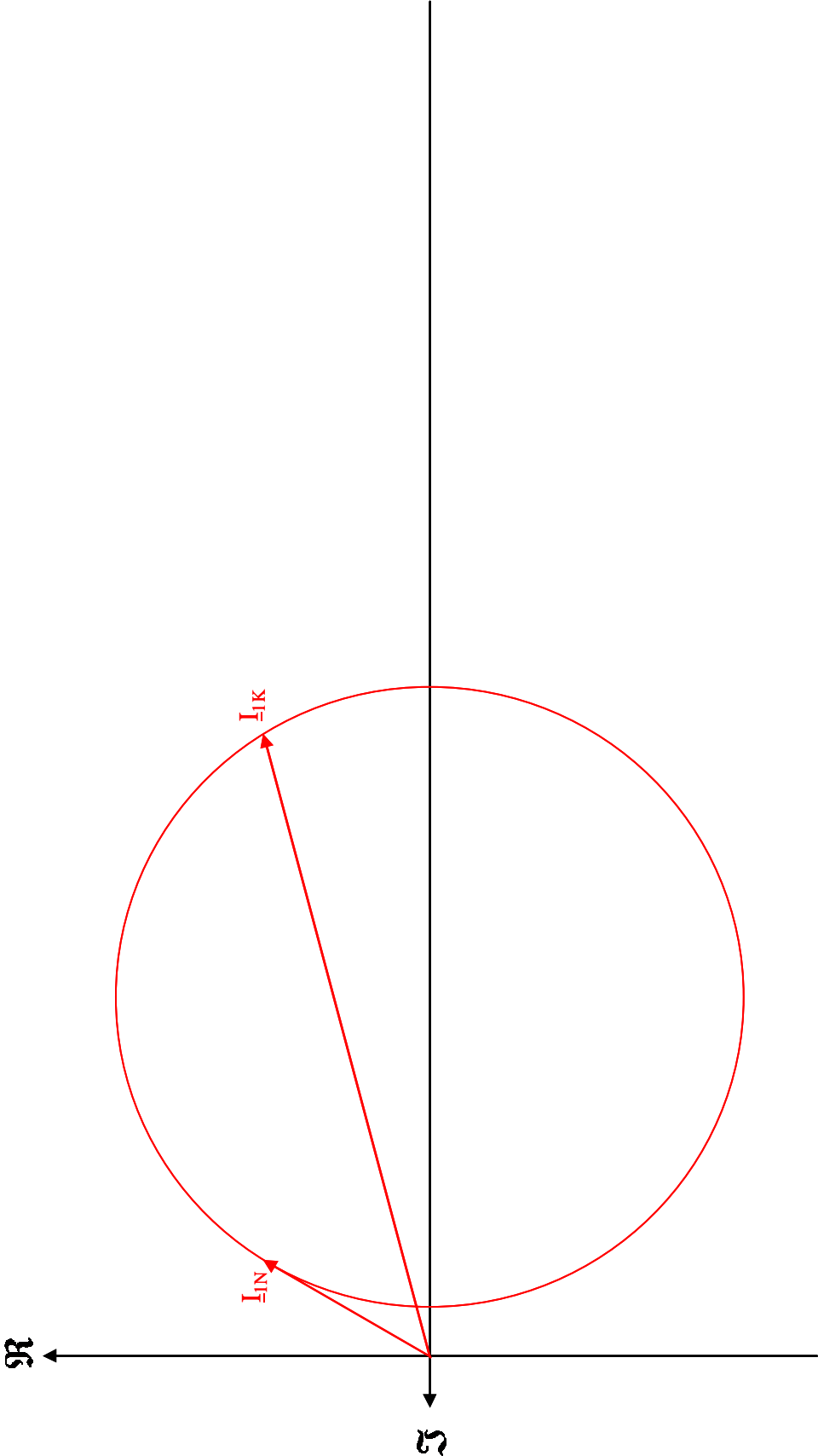

b)

$$I_{Kipp} = 37 \text{ A}$$

(abgelesen)

$$I_{WN}$$

$$= 2,5 \text{ cm} \cdot 5 \text{ A/cm}$$

$$= 12,5 \text{ A,}$$

$$I_{WKipp}$$


$$= 4,9 \text{ cm} \cdot 5 \text{ A/cm}$$

$$= 24,5 \text{ A}$$


$$M_{Kipp}/M_N$$

$$= 4,9 \text{ cm}/2,5 \text{ cm}$$

$$= 1,96$$

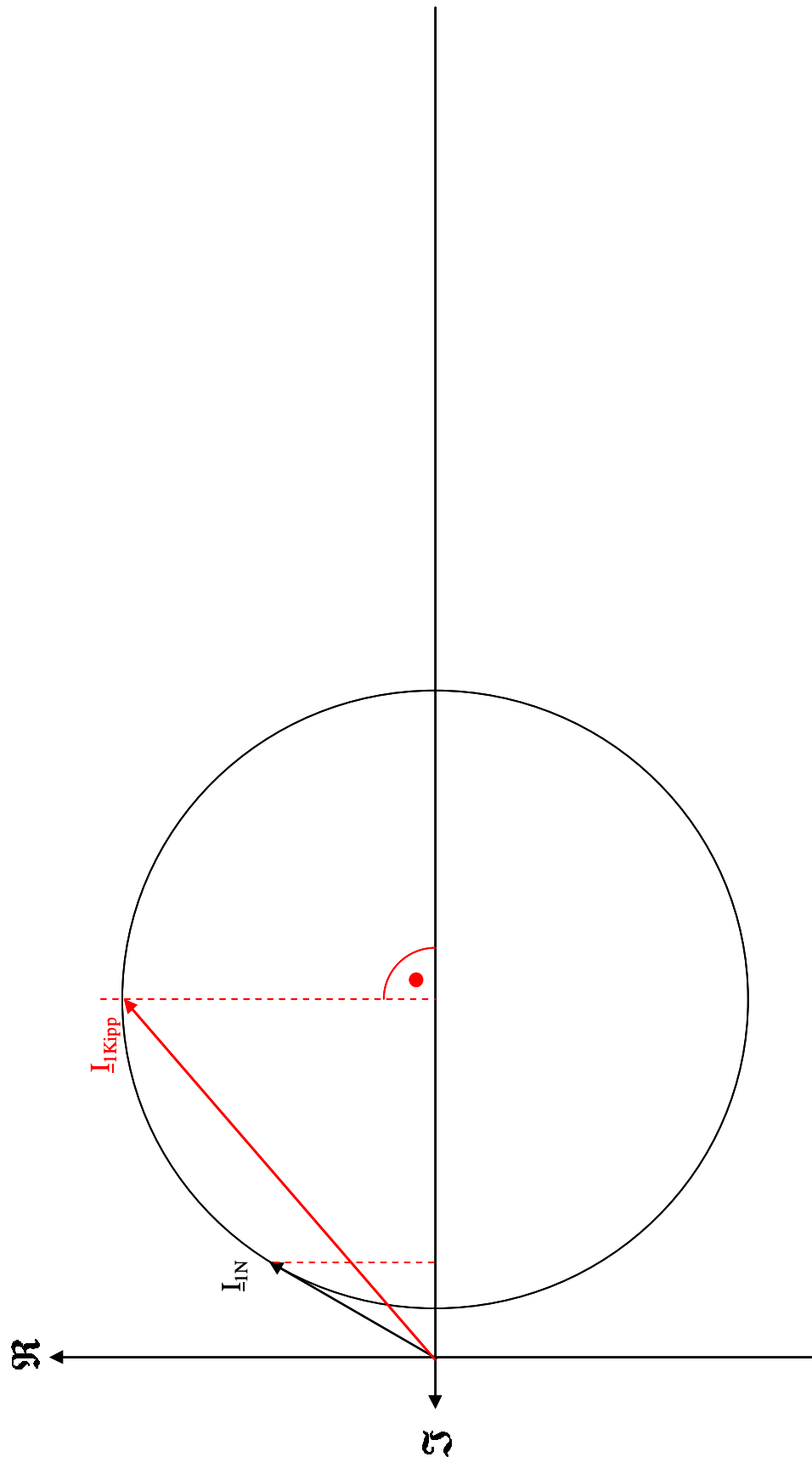

c), d)

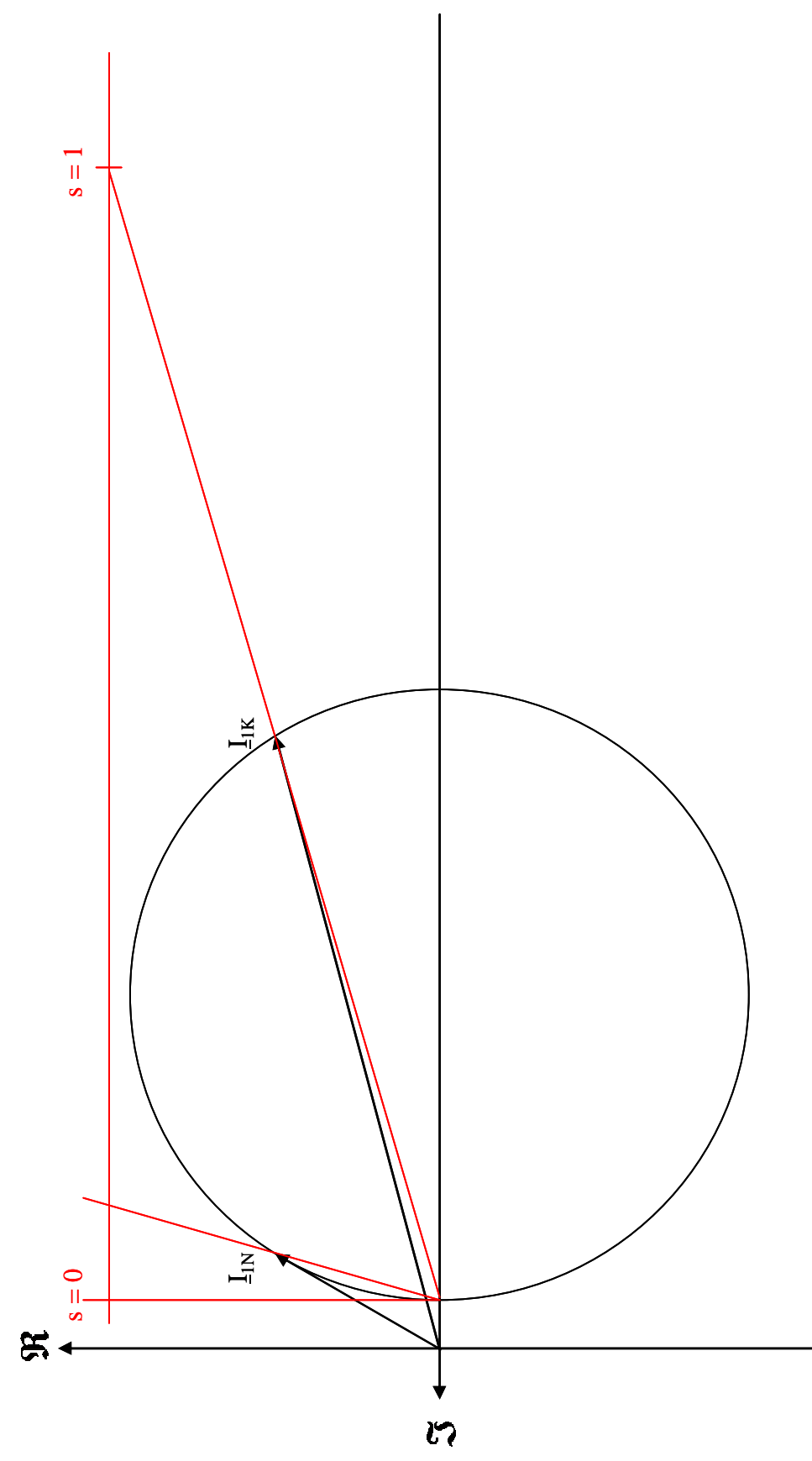

$$s_N = \frac{s_N}{s_K} = \frac{1,55 \text{ cm}}{17,8 \text{ cm}} = 0,087$$

$$n_N = (1 - s_N) \cdot \frac{f_N}{p} = (1 - 0,087) \cdot \frac{50 \text{ Hz}}{2} = 22,8 \text{ Hz} = 1370 \text{ min}^{-1}$$

alternative rechnerische Lösung:

$$|\underline{I}_N - j\underline{I}_M| = |\underline{I}_K - j\underline{I}_M|$$

$$I_M = \frac{I_N^2 - I_K^2}{2 \cdot (I_N \cdot \sin|\varphi_N| - I_K \cdot \sin|\varphi_K|)} = \frac{15^2 - 50^2}{2 \cdot (15 \cdot \sin 30^\circ - 50 \cdot \sin 75^\circ)} \text{ A} = 27,88 \text{ A}$$

$$I_{\text{WKipp}} = |\underline{I}_N - \underline{I}_M| = |15 \cdot \cos 30^\circ - j15 \cdot \sin 30^\circ + j27,88| \text{ A} = 24,17 \text{ A}$$

$$I_0 = I_M - I_{\text{WKipp}} = 27,88 \text{ A} - 24,17 \text{ A} = 3,71 \text{ A}$$

$$I_{1\text{Kipp}} = \sqrt{I_{\text{WKipp}}^2 + I_M^2} = 36,90 \text{ A}$$

$$\frac{M_{\text{Kipp}}}{M_N} = \frac{I_{\text{WKipp}}}{I_N \cdot \cos \varphi_N} = \frac{24,17 \text{ A}}{15 \text{ A} \cdot \cos 30^\circ} = 1,861$$

$$\frac{M_{\text{Kipp}}}{M_K} = \frac{I_{\text{WKipp}}}{I_K \cdot \cos \varphi_K} = \frac{24,17 \text{ A}}{50 \text{ A} \cdot \cos 75^\circ} = 1,877$$

$$\frac{M_K}{M_{\text{Kipp}}} = \frac{2}{s_{\text{Kipp}} + \frac{1}{s_{\text{Kipp}}}}$$

$$\Rightarrow s_{\text{Kipp}}^2 - \frac{2 \cdot M_{\text{Kipp}}}{M_K} s_{\text{Kipp}} + 1 = 0$$

$$\Rightarrow s_{\text{Kipp}} = \frac{M_{\text{Kipp}}}{M_K} - \sqrt{\left(\frac{M_{\text{Kipp}}}{M_K}\right)^2 - 1} = 1,877 - \sqrt{1,877^2 - 1} = 0,2886$$

$$\frac{M_N}{M_{\text{Kipp}}} = \frac{2}{\frac{s_{\text{Kipp}}}{s_N} + \frac{s_N}{s_{\text{Kipp}}}}$$


$$\Rightarrow s_{\text{Kipp}}^2 - 2 \cdot s_N \cdot s_{\text{Kipp}} \cdot \frac{M_{\text{Kipp}}}{M_N} + s_N^2 = 0$$

$$\Rightarrow s_N = \left(\frac{M_{\text{Kipp}}}{M_N} - \sqrt{\left(\frac{M_{\text{Kipp}}}{M_N}\right)^2 - 1} \right) \cdot s_{\text{Kipp}} = 0,0841$$

$$n_N = (1 - s_N) \cdot \frac{f_N}{p} = (1 - 0,0841) \cdot \frac{50 \text{ Hz}}{2} = 22,90 \text{ Hz} = 1374 \text{ min}^{-1}$$


Aufgabe 4:

a)

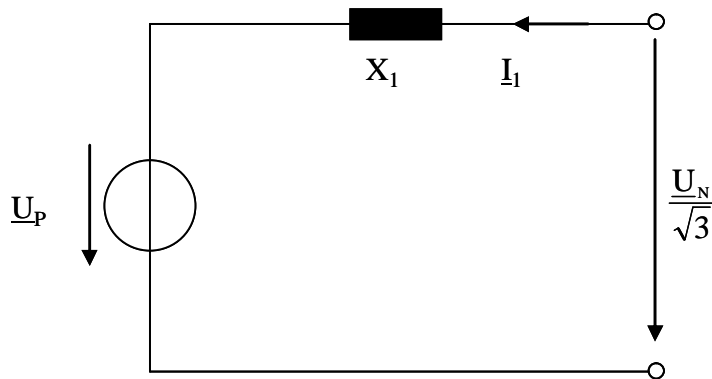

$$\underline{I}_N = \frac{S_N}{U_N \cdot \sqrt{3}} \cdot e^{-j \arccos(\cos \varphi_N)} = \frac{250 \text{ kVA}}{5 \text{ kV} \cdot \sqrt{3}} \cdot e^{j \arccos(-0,8)} = 28,9 \text{ A} \cdot e^{j143^\circ} = 28,9 \text{ A} \cdot e^{j2,49 \text{ rad}}$$

b)

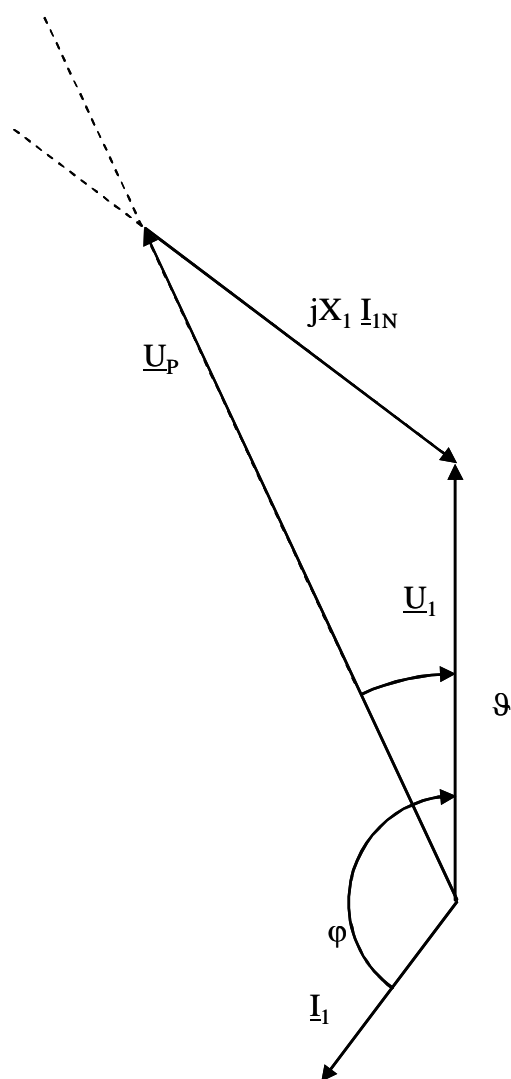

Konstruktion:

Auftragen von \underline{U}_1 (in reeller Achse) und \underline{I}_1

senkrecht zu \underline{I}_1 Gerade durch Endpunkt \underline{U}_1 eintragen

Gerade durch Ursprung mit Phasenwinkel ϑ

Schnittpunkt der Geraden ergibt \underline{U}_P und $jX_1 \underline{I}_{1N}$

Ablesen liefert:

$$U_P = 9,8 \text{ cm} \cdot 500 \text{ V/cm} = 4,9 \text{ kV}$$

$$X_1 I_{1N} = 5,2 \text{ cm} \cdot 500 \text{ V/cm} = 2,6 \text{ kV}$$

$$X_1 = 2,6 \text{ kV} / 29,8 \text{ A} = 87,2 \Omega$$

alternative rechnerische Lösung mit Sinus-Satz:

$$\angle(jX_1 I_{1N}, \underline{U}_1) = 180^\circ - (\varphi - 90^\circ) = 126,87^\circ$$

$$\angle(jX_1 I_{1N}, \underline{U}_P) = 180^\circ - 126,87^\circ - 25^\circ = 28,13^\circ$$


$$\frac{U_1}{\sin \angle(X_1 I_1, \underline{U}_P)} = \frac{U_P}{\sin \angle(X_1 I_1, \underline{U}_1)} = \frac{X_1 I_1}{|9|}$$

$$U_P = \frac{U_1 \cdot \sin \angle(X_1 I_1, \underline{U}_1)}{\sin \angle(X_1 I_1, \underline{U}_P)} = \frac{5 \text{ kV} \cdot \sin 126,87^\circ}{\sqrt{3} \cdot \sin 28,13^\circ} = 4,898 \text{ kV}$$

$$X_1 I_1 = \frac{U_1 \cdot |\sin 9|}{\sin \angle(X_1 I_1, \underline{U}_P)} = \frac{5 \text{ kV} \cdot \sin 25^\circ}{\sqrt{3} \cdot \sin 28,13^\circ} = 2,588 \text{ kV}$$

$$X_1 = \frac{X_1 I_1 \cdot \sqrt{3} \cdot U_N}{S_N} = \frac{2,588 \text{ kV} \cdot \sqrt{3} \cdot 5 \text{ kV}}{250 \text{ kVA}} = 89,7 \Omega$$

c)

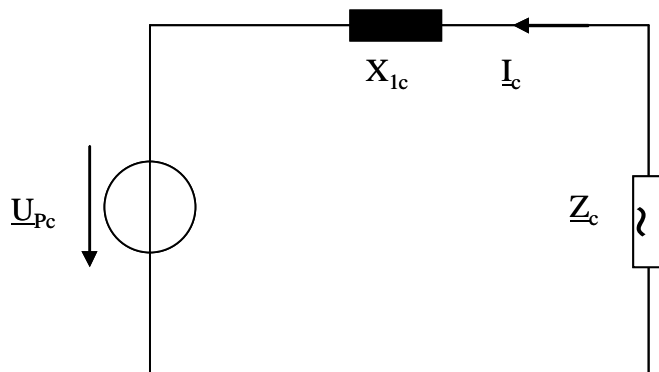

$$I_c = \frac{U_{Pc}}{|jX_1 + Z_c|} = \frac{8 \text{ kV}}{\sqrt{450^2 + (150 + 450)^2} \Omega} = 10,67 \text{ A}$$

$$P_c = 3 \cdot I_c^2 \cdot \Re\{Z_c\} = 3 \cdot (10,67 \text{ A})^2 \cdot 450 \Omega = 153,6 \text{ kW}$$

d)

Schenkelpolmaschine

Massenträgheit der Generatoren

Schutzklasse II oder doppelte Isolation oder Schutzisolation