

Aufgabe 1: Halbleiterphysik I

Punkte

<p>1.1) Skizzieren Sie (ausreichend groß) das Bändermodell eines n-Halbleiters. Zeichnen Sie das Störstellenniveau, das intrinsische Fermienergielevel und das Fermienergielevel bei Raumtemperatur, sowie die Ladungszustände (beweglich / ortsfest) ein! Markieren Sie in dieser Skizze die Positionen der Fermienergie für a) $T \approx 0K$ und b) $T > 1000K$! (<i>großzügige Skizze</i>)</p>	6
<p>1.2) Abbildung 1.1 zeigt den Verlauf der Leitfähigkeit über der reziproken Temperatur ($1/T$) eines dotierten HL. Benennen Sie die unterschiedlichen Bereiche. Wie verhält sich die Anzahl der freien Ladungsträger im mittleren (grau unterlegten) Temperaturbereich und worauf basiert die leichte Absenkung der Leitfähigkeit in diesem Bereich? (<i>evt. Skizze, Stichpunkte</i>)</p>	5
<p>1.3) Bestimmen Sie grafisch die Fermienergie eines mit Arsen (V-Hauptgruppe) dotierten Halbleiters. Die Arsen - Konzentration beträgt $N = 10^{17} \text{cm}^{-3}$ und das Energieniveau dieser Arsen Dopanden liegt im Silizium etwa 100meV unterhalb der Leitungsbandkante. Hinweise: Bei $T = 300K$ herrscht vollständige Ionisation. $N_L = N_V = 1 \cdot 10^{19} \text{cm}^{-3}$; $n_i(T = 300K) = 1 \cdot 10^{10} \text{cm}^{-3}$; W_F liegt bei Eigenleitung etwa in der Mitte der Bandlücke. (<i>Zeichnen Sie die benötigten Verläufe, sowie die Lösung, in das vorbereitete Diagramm auf der folgenden Seite ein!</i>)</p>	8
<p>1.4) Geben Sie die vollständigen Stromgleichungen und die Bilanzgleichungen für beide Ladungsträgertypen an! (<i>Formel</i>)</p>	4

Gesamtpunkte Aufgabe 1 : 23


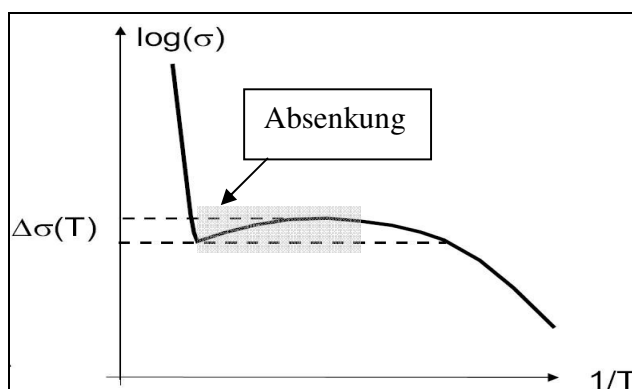


Abb. 1.1) Leitfähigkeit über reziproker Temp.

Lösungsdiagramm für Aufgabe 1.3)

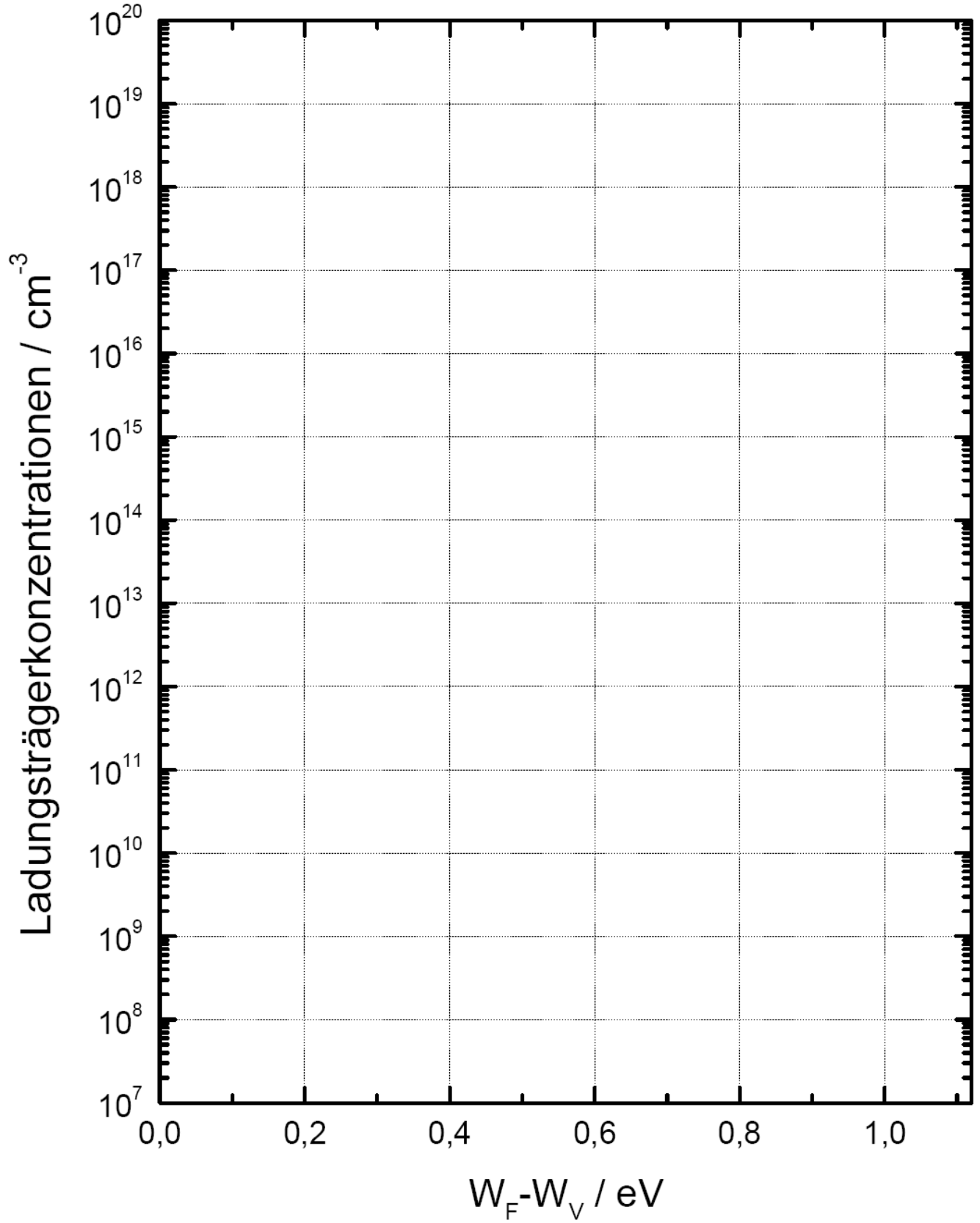

Aufgabe 2: pn- Übergang

Punkte

<p>2.1) Skizzieren Sie den Verlauf der Raumladungsdichte, der elektrischen Feldstärke und des elektrischen Potentials eines abrupte pn- Überganges im spannungsfreien Fall. Innerhalb der RLZ kann vollständige Ionisation angenommen werden. (Skizze)</p>	<p>6</p>
<p>2.2) Wie lauten die Shockley'schen Voraussetzungen zur Bestimmung der Kennliniengleichung eines pn- Überganges? <i>(Stichpunkte)</i></p>	<p>3</p>
<p>2.3) Zeichnen Sie (ausreichend groß) den Verlauf der logarithmischen Ladungsträgerkonzentrationen einer pn⁺- Diode ($N_A \ll N_D$) im Gleichgewichtsfall ($U = 0V$) und benennen Sie alle relevanten Größen (w_n, w_p, p_{p0}, n_{p0}, usw.). Wie ändern sich die Minoritätsträgerkonzentrationen an den Grenzen der RLZ mit dem anlegen einer Spannung in Durchlassrichtung? Verdeutlichen Sie dabei besonders die Unsymmetrie der Auswirkungen auf p- und n⁺-Gebiet. <i>(Skizze)</i></p>	<p>6</p>
<p>2.4) Wie lauten die Boltzmann-Faktoren zur Bestimmung der Minoritätsträgerkonzentration an den Sperrschichtsträndern ? <i>(Formel)</i></p>	<p>2</p>
<p>2.5) Geben Sie die vereinfachte Kennliniengleichung (I_0 nur als Konstante) eines pn- Überganges an. Skizzieren Sie den Kennlinienverlauf eines pn- Überganges in linearer und halblogarithmischer Darstellung. <i>(Formel und Skizze)</i></p>	<p>4</p>
<p>2.6) Skizzieren Sie den Aufbau einer pin- Diode. Welcher Unterschied besteht hinsichtlich des Sperrverhaltens verglichen mit einem einfachen pn- Übergang? <i>(Skizze, Stichpunkte)</i></p>	<p>3</p>

Gesamtpunkte Aufgabe 2 : 24

Aufgabe 3: Bauelemente

Punkte

<p>3.1) Zeichnen Sie in das Kastenmodell eines in Basisschaltung betriebenen bipolar npn- Transistors die internen Stromanteile ein und benennen Sie diese. Zeichnen Sie weiterhin die, zur Basisschaltung nötige, äußere Beschaltung (externe Spannungsquellen) und vorhandenen Ströme ein. (Verwenden Sie die vorgefertigte Skizze im Anhang)</p>	<p>5</p>
<p>3.2) Geben Sie den formalen Zusammenhang zwischen Eingangs- und Ausgangsstrom eines bipolar Transistors in Basisschaltung an. (Formel)</p>	<p>2</p>
<p>3.3) Wie ist in Bezug auf die Stromanteile aus Aufgabe 3.1 der Emitter-Wirkungsgrad und der Transportfaktor definiert? (Formel)</p>	<p>3</p>
<p>3.4.a) Geben Sie den formalen Zusammenhang zwischen Eingangs- und Ausgangsstrom eines npn- Transistors in Emitterschaltung an und zeichnen Sie dessen Eingangs- und Ausgangskennlinienfeld (AKF). Markieren und benennen Sie im AKF die drei verschiedenen Bereiche. (Formeln, Diagramm)</p>	<p>6</p>
<p>3.4.b) Skizzieren Sie den Querschnitt eines n- Kanal- MOSFET's. Beschalten Sie diesen Transistor in Source Schaltung (externe Spannungsquellen) und zeichnen Sie den sich bildenden Kanal in die Skizze ein. Benennen Sie alle relevanten Bauteilparameter (Dotierungsarten der Gebiete, Gate- Aufbau, usw.). (Skizze)</p>	<p>5</p>
<p>3.5) Skizzieren Sie das Ausgangs-, und Übertragungskennlinienfeld dieses n-MOSFET's in Source- Schaltung. Kennzeichnen und benennen Sie im Ausgangskennlinienfeld den Sperr-, Parabolischen und Sättigungs-Bereich! Durch welche Bedingungen werden diese Bereiche definiert? (Skizze und Stichpunkte)</p>	<p>4</p>
<p>3.6) Stellen Sie in 3 weiteren Skizzen die jeweiligen Kanalverläufe für die in 3.5) gekennzeichneten Bereiche dar und benennen Sie markante Punkte. Hierzu reicht die Betrachtung der Anordnung unterhalb des Gate- Kontaktes. (Skizze)</p>	<p>3</p>
<p>3.7) Zeichnen Sie den prinzipiellen Aufbau eines Thyristors (HL- Schichtfolge, Anode, Kathode und Steuerkontakt) und das zugehörige Kennlinienfeld. Für welches Einsatzgebiet werden diese Bauteile verwendet? (Skizze und Stichpunkte)</p>	<p>5</p>

Gesamtpunkte Aufgabe 3 : 33

Hilfsblatt zur Lösung von Aufgabe 3.1)

